GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering - SEMESTER - 1 (OLD) - EXAMINATION - Winter-2024

Subject Code: 4311101 Date: 10-01-2025

Subject Name: Fundamentals of Electrical Engineering

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM Total Marks: 70

Instructions:

- 1. Attempt all questions.
- 2. Make Suitable assumptions wherever necessary.
- 3. Figures to the right indicate full marks.
- 4. Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.
- 5. English version is authentic.

| | | | Marks |
|---------------|------------|--|-------|
| Q.1 | (a) | Define current, electric Power and energy. | 03 |
| | (અ) | વિદ્યુત પ્રવાહ, પાવર,અને ઊર્જા ની વ્યાખ્યા આપો. | 03 |
| | (b) | Explain the effect of temperature on the value of resistance of pure metal, alloys and insulators. | 04 |
| | (બ) | વાહક, અવાહક અને મિશ્ર ધાતુ ના અવરોધ ના મૂલ્ય પર તાપમાન ની અસર સમજાવો. | ०४ |
| | (c) | State and explain KCL and KVL with examples. | 07 |
| | (ક) | KVL અને KCL ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. | 0.9 |
| | | OR | |
| | (c) | Explain series and parallel connections of resistors with necessary equations. | 07 |
| | (5) | જર્રુરી સૂત્ર સાથે અવરોધ નું શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ સમજાવો. | 0.9 |
| Q.2 | (a) | Write factors affecting the Resistance value. | 03 |
| ม ูญ.2 | (અ) | અવરોધ ના મૂલ્ય ને અસર કરતાં પરિબળો લખો. | 0.3 |
| | (b) | Draw power triangle and define active and reactive power. | 04 |
| | (બ) | પાવર ત્રિકોણ દોરી એક્ટિવ અને રીઍક્ટિવ પાવર ની વ્યાખ્યા આપો. | ०४ |
| | (c) | Explain concept of cell and battery. List out various rating and types of battery. | 07 |
| | (5) | સેલ અને બેટરી સમજાવો.વિવિધ રેટીંગ અને બેટરી ના પ્રકારો ની યાદી બનાવો. | 0.9 |
| | | OR | |
| Q.2 | (a) | Define the terms resistance, conductance and conductivity. | 03 |
| | (અ) | અવરોધ, વહન અને વાહકતા ની વ્યાખ્યા આપો. | ०३ |
| | (b) | Prove that for pure inductive circuit, the current lags applied voltage by 90°. | 04 |
| | (બ) | શુદ્ધ ઇંડકટીવ સર્કિટ માટે સાબિત કરો કે કરંટ એ વોલ્ટેજ કરતા 90° પાછળ હોય છે. | ৽४ |
| | (c) | Describe Resistor, Inductor and Capacitor with their formula. | 07 |
| | (ક) | અવરોધ, ઈંડકટર અને કેપેસીટર તેમના સૂત્ર સાથે સમજાવો. | ၀၅ |
| Q. 3 | (a) | Define and explain R.M.S value and average value of AC signal. | 03 |

| પ્રશ્ન.3 | (왠) | A.C. સિગ્નલ ની R.M.S અને એવરેજ મૂલ્ય ની વ્યાખ્યા આપો અને સમજાવો. | ٥3 |
|-------------------|------------|---|-----|
| | (b) | With necessary diagrams explain how alternating EMF is generated? | 04 |
| | (બ) | વૈકલ્પિક EMF કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે તે જરૂરી આફતિ સાથે સમજાવો. | ०४ |
| | (c) | Explain A.C analysis of purely resistive AC circuit. | 07 |
| | (ક) | શુધ્ધ આવરોધીય AC સરકીટ નું એસી એનાલિસિસ કરો. | 0.9 |
| | | OR | |
| Q. 3 | (a) | Alternating current is given by $I = 28.28\sin(2\Pi 50t)$. Find R.M.S value | 03 |
| | | of current. | |
| પ્રશ્ન.3 | (왠) | એસી વિદ્યુતપ્રવાહ I=28.28sin(2Π50t). વિદ્યુત પ્રવાહ નું RMS મૂલ્ય શોધો. | ٥3 |
| | (b) | Find maximum value and R.M.S value of sinusoidal voltage if V _{av} =60 | 04 |
| | | V. | |
| | (બ) | જો Vav=60 V હોય તો વૉલ્ટેજ નુ RMS અને મહતમ મૂલ્ય શોધો. | ०४ |
| | (c) | Derive equation of line and phase voltage for balanced star connected load with help of phasor diagram. | 07 |
| | (ક) | ફેઈસ ડાયાગ્રામ ની મદદ થી સ્ટાર જોડાણ નું લાઈન અને ફેઈસ વૉલ્ટેજ નું સમીકરણ તારવો. | ୦૭ |
| Q. 4 | (a) | Write statement of Faraday's law and Lenz's law with expression. | 03 |
| 뇟윉. 4 | (씨) | Faraday અને Lenz નો નિયમ તેના સૂત્ર સાથે લખો. | ٥3 |
| | (b) | State any four advantage of 3-phase supply over single-phase supply. | 04 |
| | (બ) | સિંગલ ફેઈસ સપ્લાય ની સરખામણી માં ૩-ફેઈસ સપ્લાય ના 4 ફાયદા લખો. | ०४ |
| | (c) | Explain Fleming's right-hand rule for generators and left-hand rule for motors. | 07 |
| | (ક) | Fleming નો જમણા હાથ નો અને ડાબા હાથ નો નિયમ સમજાવો. | ୦૭ |
| | | OR | |
| Q. 4 | (a) | Describe phenomenon of electromagnetic induction. | 03 |
| 뇟윉. 4 | (અ) | ઈલેકટ્રોમેગ્નેટિક ઈન્ડકસન ની ધટના સમજાવો. | ٥3 |
| | (b) | Explain the generation of 3-phase alternating EMF. | 04 |
| | (બ) | ૩-ફેઈસ વૈકલ્પિક ઈ. એમ. એફ. કેવી રીતે ઉત્પન થાય છે સમજાવો. | ०४ |
| | (c) | Differentiate statically and dynamically induced E.M.F. | 07 |
| | (5) | Statically induced E.M.F અને dynamically induced E.M.F વચ્ચે નો તફાવત લખો | 0.9 |
| Q.5 | (a) | Differentiate HAWT and VAWT. | 03 |
| પ્રશ્ <u>વ.</u> 5 | (અ) | HAWT અને VAWT વચ્ચે નો તફાવત લખો. | 03 |
| | (b) | Classification of green energy. | 04 |
| | (બ) | Green energy નુ વર્ગીકરણ કરો. | ٥٧ |
| | (c) | Explain wind power system. | 07 |
| | (5) | વિન્ડ પાવર સિસ્ટમ સમજાવો. | 0.9 |
| | (-) | OR | _ |
| Q.5 | (a) | List any three needs of green energy. | 03 |
| | (અ) | ગ્રીન ઊર્જા ની કોઇપણ ત્રણ જરુરિયાત લખો. | 03 |
| | (b) | Write short note on PV cell. | 04 |
| | (બ) | PV સેલ પર ટૂક નોંધ લખો. | ٥٧ |
| | (c) | Explain solar system. | 07 |
| | (5) | સોવાર પાવર પધ્ધતિ સમજાવો. | 09 |
| L | \ - J | | |