Enrolment No

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.

Subject Code: 4331101

Instructions:

Time: 02:30 PM TO 05:00 PM

1. Attempt all questions.

Subject Name: Electronic Circuits & Networks

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.

3. Figures to the right indicate full marks.

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Diploma Engineering – SEMESTER – 3 (NEW) – EXAMINATION – Winter-2022

Date: 23-02-2023

Total Marks: 70

5. Use of non-programmable scientific calculator is permitted. 6. English version is authentic. Marks 0.1 Define: 1) Branch 2) Junction 3) Mesh 03 (a) વ્યાખ્યા આપો. : ૧) બ્રાંચ ૨) જંકશન ૩) મેશ (અ) **(b)** Write voltage division and current division rule with necessary circuit 04 diagram જરુરી સર્કિટ સાથે વોલ્ટેજ અને કરંટ ડિવિઝન નો નિયમ લખો. (બ) Draw Graph and Tree for a network shown in fig(1). Show link currents on 07 (c) a graph. Also write Tie-set schedule for a tree of network shown in fig. (1) Fig. Ci) Fig. (૧) મા બતાવેલ નેટવર્ક માટે ગ્રાફ અને ટ્રી દોરો. ગ્રાફ પર લિંક કરંટ બતાવો. સાથે ટ્રી માટે (5) ટાઇ-સેટ સેડ્યુલ લખો. OR 07 Draw Graph and Tree for a network shown in fig(1). Show branch voltages on tree. Also write cut-set schedule for a tree of network shown on fig.(1) Fig. (૧) મા બતાવેલ નેટવર્ક માટે ગ્રાફ અને ટ્રી દોરો. ટ્રી પર બ્રાંચ વોલ્ટેજ બતાવો. સાથે ટ્રી માટે (٤) કટ-સેટ સેડ્યુલ લખો. 03 **Q.2** Define: 1) Active and passive network 2) Unilateral and Bilateral network. વ્યાખ્યા આપો: ૧) એક્ટિવ અને પેસિવ નેટવર્ક ૨) યુનિલેટરલ અને બાઇ-લેટરલ નેટવર્ક. (અ) Write equation for Z parameter and derive Z₁₁, Z₁₂, Z₂₁, Z₂₂ from that 04 **(b)** equation. Z પેરામિટર માટે સમીકરણ લખો અને Z_{11} , Z_{12} , Z_{21} , Z_{22} એ સમીકરણો પરથી તારવો. (બ) Derive equation of characteristic impedance(Z_{OT}) for a standard T network. 07 (c) સ્ટાન્ડર્ડ T નેટવર્ક માટે કેરક્ટરિસ્ટિક ઇમ્પિડન્સ (Z_{OT}) નુ સમીકરણ તારવો. 03 **Q.2** (a) Define: 1)Driving point impedance 2) Transfer impedance (અ) વ્યાખ્યા આપો. ૧)ડાઇવીંગ પોઇંટ ઇમ્પીડન્સ ૨) ટ્રાન્સફર ઇમ્પીડન્સ 1

	(b)	Explain Kirchhoff's voltage law with example.	04
	(બ)	કિર્ચોફનો વોલ્ટેજ લો ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	
	(c)	Derive equation to convert π network into T network.	07
	(5)	Π નેટવર્ક માથી T નેટવર્ક મા બદલવાના સમીકણ તારવો.	
Q.3	(a)	Explain Kirchhoff's current law with example.	03
	(અ)	કિર્ચોફનો કરંટ લો ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	
	(b)	Explain mesh analysis with required equations.	04
	(બ)	જરુરી સમીકરણો સાથે મેશ એનાલિસિંસ સમજાવો.	
	(c)	State and explain Thevenin's theorem.	07
	(ક)	થીવીનીન નો થીયરમ લખો અને સમજાવો.	
		OR	
Q.3	(a)	State and explain reciprocity theorem.	03
	(અ)	રેસિપ્રોસિટી થીયરમ લખો અને સમજાવો.	
	(b)	Explain nodal analysis with required equations.	04
	(બ)	જરુરી સમિકરણો સાથે નોડ્લ એનાલિસિસ સમજાવો.	
	(c)	State and prove maximum power transfer theorem.	07
	(ક)	મેક્સિમમ પાવર ટ્રાંસફર થીયરમ લખો અને સમજાવો.	
Q.4	(a)	Why series resonance circuit act as voltage amplifier and parallel resonance	03
		circuit act as current amplifier?	
	(અ)	શા માટે સિરિઝ રેઝોનંસ સર્કિટ વોલ્ટેજ અમ્પ્લિફાયર અને પેરેલલ રેઝોનંસ સર્કિટ કરંટ	
		એમ્પ્લિફાયર તરિકે વર્તે છે?	
	(b)	Derive equation of Q of coil.	04
	(બ)	કોઇલ ના Q નુ સમીકરણ તારવો.	
	(c)	Derive equation of series resonance frequency for series R-L-C circuit.	07
	(5)	સિરિઝ R-L-C સર્કિટ માટે સિરિઝ રેઝોનંસ ફ્રિક્વંસી નુ સમીકરણ તારવો.	
	()	OR	03
Q.4	(a)	What is coupled circuits? Define self-inductance and mutual inductance.	03
	(અ)	કપલ્ડ સર્કિટ શુ છે? સેલ્ફ ઇંડ્ક્ટંસ અંને મ્યુચ્યુઅલ ઇંદક્ટંસ ની વ્યાખ્યા આપો.	04
	(b)	Derive equation for co-efficient of coupling (K).	04
	(બ)	કો-એફિસિઅંટ ઓફ કપલિંગ(K) નુ સમીકરણ તારવો.	07
	(c)	A series RLC circuit has R=30 Ω , L=0.5H, and C=5 μ F. Calculate (i) series resonance frequency (2) Q Factor (3)BW	07
	(4)	ા ractor (૩) કે ખ સિરિઝા RLC સર્કિટ મા R=30Ω, L=0.5H, અને C=5μF છે. (૧) સિરિઝ રેઝોનંસ ફ્રિકિવંસિ	
	(ક)		
0.5	(2)	(૨) Q ફેક્ટર (૩)BW ની ગણતરી કરો.	03
Q.5	(a)	Classify various types of attenuators.	0.5
	(원)		04
	(b)	Derive relation between attenuator and neper.	04
	(બ)	એટેન્યુએશન અને નેપર વચ્ચેનો સમ્બંધ તારવો. Derive equations of R1 and R2 for symmetrical T attenuator.	07
	(c)	<u> </u>	07
	(ક)	સિમેટ્રિકલ T એટેન્યુએટર માટે R1 અને R2 ના સમીકરણો તારવો. OR	
Q.5	(a)	Draw circuit diagram of symmetrical Bridge T and symmetrical Lattice	03
Q.S	(a)	attenuator.	
	(અ)	સિમેટ્રિકલ બ્રિજ T અને સિમેટ્રિકલ લેટિસ એટેન્યુએટર ની સર્કિટ દોરો.	
	(b)	Write classification of filter based on frequency with their frequency	04
	(~)	responses showing pass band and stop band.	
	(બ)	ફ્રિક્વંસી ને આધારે ફિલ્ટર નુ વર્ગીકરણ કરો અને સાથે પાસ બેંડ અને સ્ટોપ બેંડ દર્શાવતા ફ્રિક્વંસી	
	\ J	રિસ્પોંસ દોરો	
	(c)	Draw the circuit for T-section and π -section constant-K low pass filter and	07
	(-)	Derive equation of cut-off frequency.	

